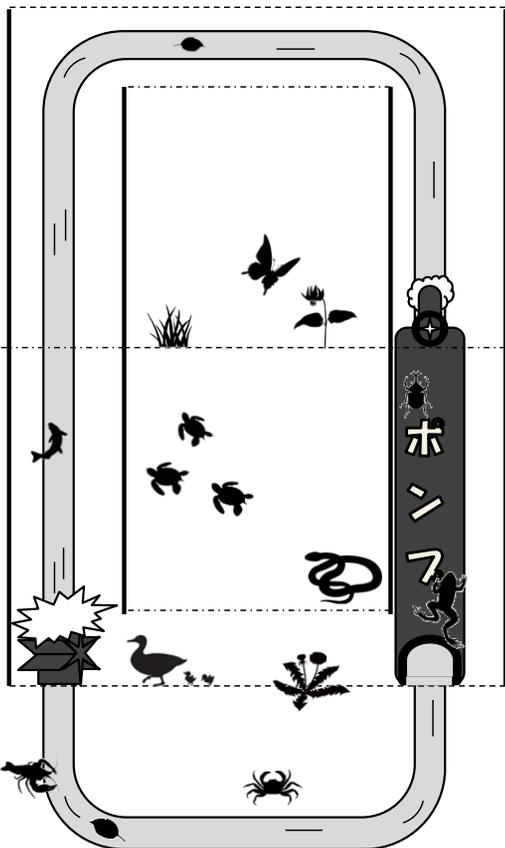


立体

水流モデル

- ①電流を流そうとするところ(電源)…ポンプ
- ②電流を通すところ(導線)…水路
- ③電流を利用するところ(機器)…滝&水車




2年()組()番

—— きりとり - - - - たにおり - やまおり

立体

水流モデル

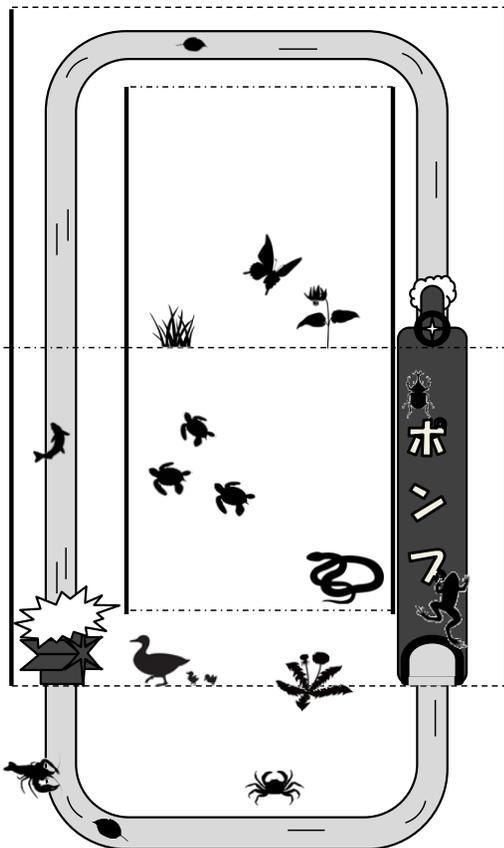- ①電流を流そうとするところ(電源)…ポンプ
- ②電流を通すところ(導線)…水路
- ③電流を利用するところ(機器)…滝&水車




2年()組()番

—— きりとり - - - - たにおり - やまおり

立体

直列回路

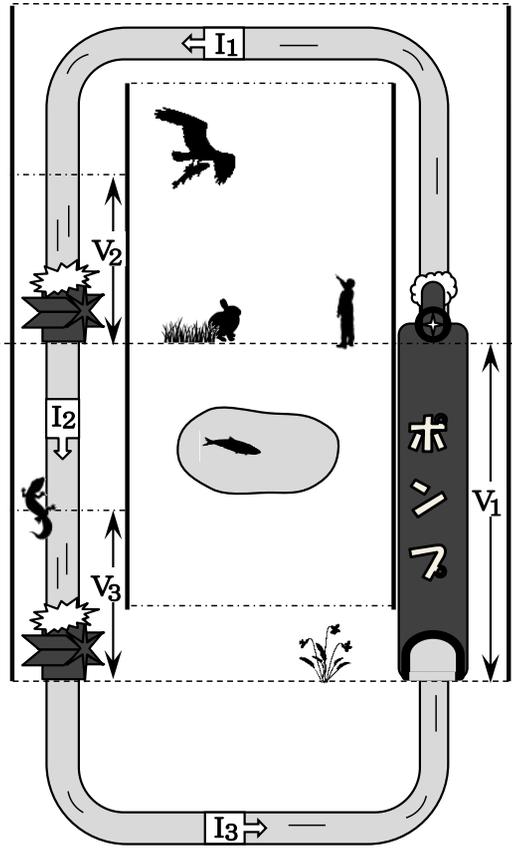電流 : $I_1 = I_2 = I_3$
 電圧 : $V_1 = V_2 + V_3$




2年(組)番

立体

並列回路

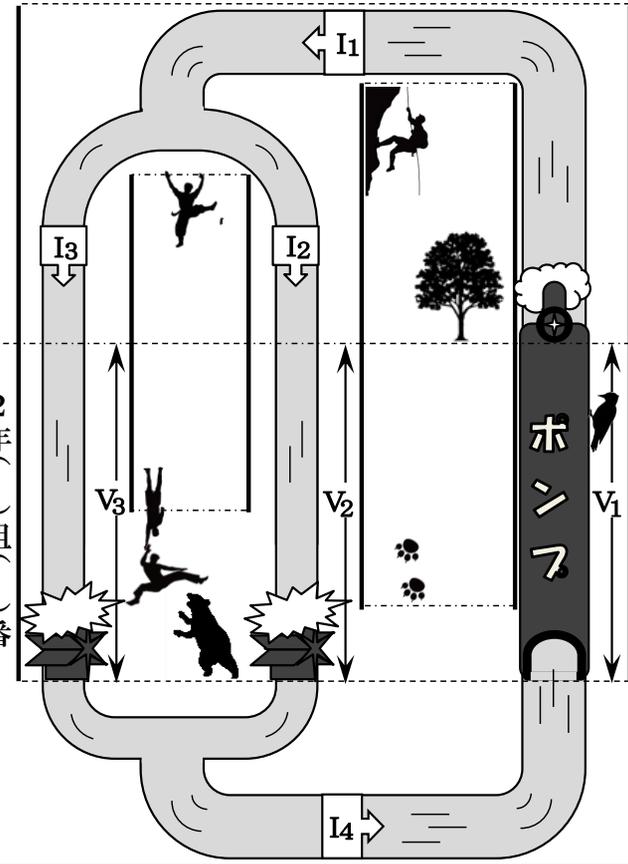電流 : $I_1 = I_2 + I_3 = I_4$
 電圧 : $V_1 = V_2 = V_3$



2年(組)番

—— きりとり - - - - たにおり - · - · - · やまおり